


Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και
Υπολογιστών

Ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Διάχυτα και ενσωματωμένα Συστήματα

Ακολουθιακά μπλοκ σε VHDL

VHDL Design Styles

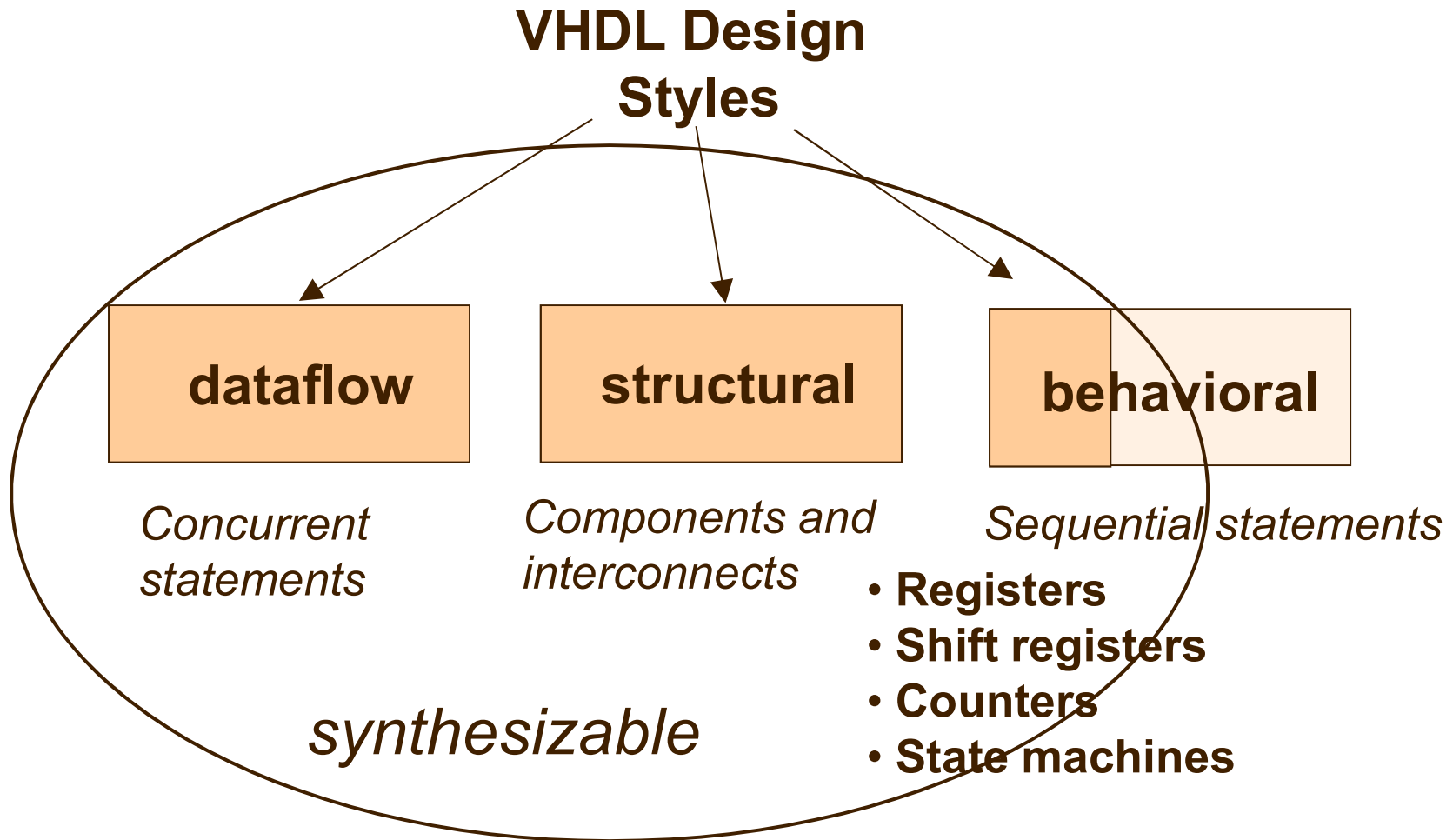


Processes στη VHDL

- Περιγράφουν ακολουθιακή συμπεριφορά
- Επιτρέπουν τον ορισμό συμπεριφοράς που αναπαρίσταται δύσκολα από πραγματικό κύκλωμα
- Δεν είναι πάντα συνθέσιμες
- Χρησιμοποιούνται **με προσοχή** σε κώδικα στον οποίο θα γίνει σύνθεση

Ανατομία μιας Process

OPTIONAL

 

```
[label:] PROCESS [(sensitivity list)]  
    [declaration part]  
BEGIN  
    statement part  
END PROCESS [label];
```

PROCESS με SENSITIVITY LIST

- Λίστα από signals στα οποία είναι sensitive η process.
- Όταν πραγματοποιείται ένα event σε οποιοδήποτε από αυτά η process ενεργοποιείται.
- Κάθε φορά που ενεργοποιείται, τρέχει ολόκληρη.

label: process (*sensitivity list*)
declaration part
begin
statement part
end process;

Παραδείγματα events:

IF **Clock** 'EVENT

Flip flops & Registers

D Latch

D flip flop

Asynchronous reset


Synchronous reset

Registers

Generic Registers

D latch


Graphical symbol

 

Truth table


Clock	D	$Q(t+1)$
0	—	$Q(t)$
1	0	0
1	1	1

Timing diagram

 

D flip-flop


Graphical symbol

 


Truth table

Clk	D	$Q(t+1)$
↑	0	0
↑	1	1
0	—	$Q(t)$
1	—	$Q(t)$

Timing diagram

 

D latch

 



```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
ENTITY latch IS PORT (
  D, Clock : IN  STD_LOGIC;
  Q         : OUT STD_LOGIC);
END latch;
ARCHITECTURE behavioral OF latch IS
BEGIN
  PROCESS (D, Clock)
  BEGIN
    IF Clock = '1' THEN
      Q <= D ;
    END IF ;
  END PROCESS ;
END behavioral;
```

D flip-flop

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY flipflop IS
  PORT (D, Clock      : IN  STD_LOGIC;
        Q             : OUT STD_LOGIC);
END flipflop;

 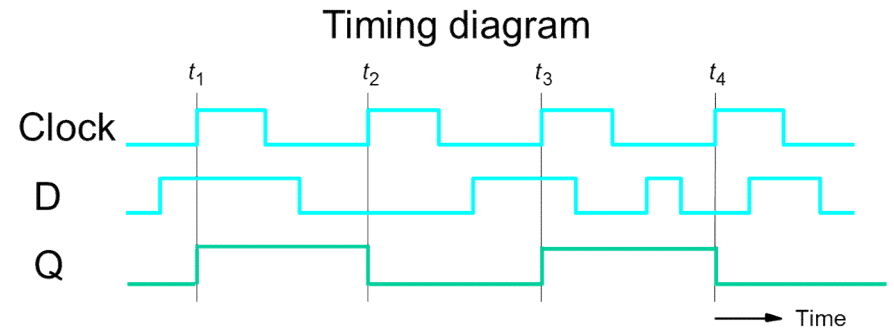ARCHITECTURE behavioral OF flipflop IS
BEGIN
  PROCESS (Clock)
  BEGIN
    IF Clock'EVENT AND Clock = '1' THEN
      -- IF rising_edge(Clock) THEN
        Q <= D ;
      END IF ;
    END PROCESS ;
END behavioral ;
```




D flip-flop

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY flipflop IS
PORT (D, Clock : IN STD_LOGIC ;
      Q          : OUT STD_LOGIC) ;
END flipflop ;

 ARCHITECTURE behavioral3 OF flipflop IS
BEGIN
    PROCESS
    BEGIN
        WAIT UNTIL rising_edge(Clock) ;
        Q <= D ;
    END PROCESS ;
END behavioral3 ;
```




D flip-flop & reset

Το σήμα reset μηδενίζει την έξοδο του flip flop

Υπάρχουν δύο είδη reset

- Σύγχρονο
- Ασύγχρονο

 


D flip-flop με ασύγχρονο reset

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY flipflop_ar IS
PORT(D, Resetn, Clock : IN STD_LOGIC ;
      Q                : OUT STD_LOGIC);
END flipflop_ar ;

 
ARCHITECTURE behavioral OF flipflop_ar IS
BEGIN
  PROCESS (Resetn, Clock)
  BEGIN
    IF Resetn = '0' THEN
      Q <= '0' ;
    ELSIF Clock'EVENT AND Clock = '1' THEN
      Q <= D;
    END IF;
  END PROCESS;
END behavioral;
```



D flip-flop με σύγχρονο reset

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
ENTITY flipflop_sr IS PORT (
  D, Resetn, Clock : IN  STD_LOGIC;
  Q                : OUT  STD_LOGIC);
END flipflop_sr;

 ARCHITECTURE behavioral OF flipflop_sr IS
BEGIN
  PROCESS (Clock)
  BEGIN
    IF rising_edge(Clock) THEN
      IF Resetn = '0' THEN
        Q <= '0';
      ELSE
        Q <= D;
      END IF;
    END IF;
  END PROCESS;
END behavioral;
```



Asynchronous vs. Synchronous

ΣΤΟ IF:

- Asynchronous items:
 - **Πριν το** rising_edge(Clock)
- Synchronous items:
 - **Μετά το** rising_edge(Clock) statement

```
ARCHITECTURE behav OF ff_ar IS
BEGIN
  PROCESS (Resetn, Clock)
  BEGIN
    IF Resetn = '0' THEN
      Q <= '0';
    ELSIF rising_edge(Clock) THEN
      Q <= D;
    END IF;
  END PROCESS;
END behavioral;
```

```
ARCHITECTURE behav OF ff_sr IS
BEGIN
  PROCESS (Clock)
  BEGIN
    IF rising_edge(Clock) THEN
      IF Resetn = '0' THEN
        Q <= '0';
      ELSE
        Q <= D;
      END IF;
    END IF;
  END PROCESS;
END behavioral;
```


8-bit register με reset

```
LIBRARY ieee ;  
USE ieee.std_logic_1164.all ;
```

```
ENTITY reg8 IS PORT (  
  D          : IN  STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);  
  Resetn, Clock : IN  STD_LOGIC;  
  Q          : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);  
END reg8;
```

```
ARCHITECTURE behavioral OF reg8 IS  
BEGIN
```
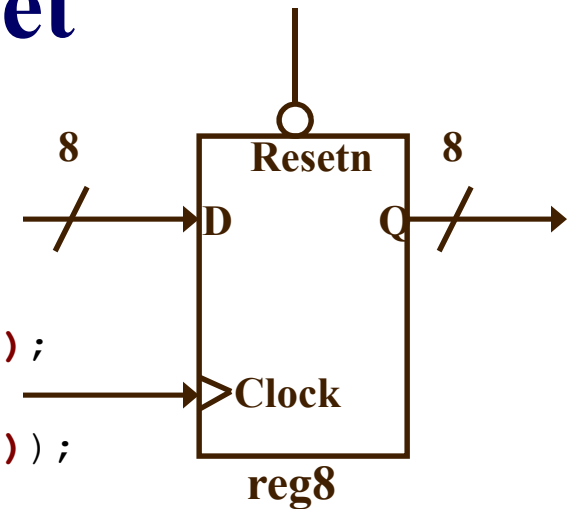
```
  PROCESS (Resetn, Clock)  
  BEGIN  
    IF Resetn = '0' THEN  
      Q <= "00000000";  
    ELSIF rising_edge(Clock) THEN  
      Q <= D;  
    END IF;  
  END PROCESS;  
END behavioral;
```



Ρολόι με περίοδο 100 ns
Τη χρονική στιγμή 0 κάνω reset
Στα 0 ns βάζω στην είσοδο 10101010
Στα 100 ns βάζω στην είσοδο 01010101
Στα 150 ns κάνω reset=0.
Ποιες θα είναι οι τιμές της εξόδου;

Generics


- Είναι **integer** τιμές
- Παίρνουν μια default τιμή
GENERIC (N : INTEGER := 16) ;
- Η τιμή αυτή μπορεί να γίνει overwritten όταν η entity χρησιμοποιείται σαν component
- Είναι χρήσιμα σε συχνά χρησιμοποιούμενα component
 - Ένας 32-bit register σε ένα σημείο και ένας 16-bit register σε ένα άλλο
 - Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο κώδικα, με διαφορετική διαμόρφωση

N-bit register with reset

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY regn IS
  GENERIC (N: INTEGER := 16);
  PORT(D          : IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0);
       Resetn, Clock : IN STD_LOGIC ;
       Q          : OUT STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0));
END regn;

 ARCHITECTURE behavioral OF regn IS
BEGIN
  PROCESS (Resetn, Clock)
  BEGIN
    IF Resetn = '0' THEN
      Q <= (OTHERS => '0') ;
    ELSIF rising_edge(Clock) THEN
      Q <= D ;
    END IF ;
  END PROCESS ;
END behavioral ;
```



Q: Τι reset έχουμε, σύγχρονο ή ασύγχρονο;

N-bit register with enable


```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY regne IS
  GENERIC (N : INTEGER := 8);
  PORT (
    D          : IN  STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0);
    Enable, Clock : IN  STD_LOGIC;
    Q          : OUT STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0));
END regne;
```

```
ARCHITECTURE behavioral OF regne IS
BEGIN
  PROCESS (Clock)
  BEGIN
    IF rising_edge(Clock) THEN
      IF Enable = '1' THEN
        Q <= D ;
      END IF;
    END IF;
  END PROCESS;
END behavioral;
```

Όταν το enable είναι:

 
- 0: Η έξοδος μένει σταθερή
- 1: Λειτουργεί κανονικά



2-bit up-counter με clear

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
USE ieee.std_logic_unsigned.all ;
ENTITY upcount IS PORT (
  Clear, Clock: IN  STD_LOGIC;
  Q          : OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0)) ;
END upcount;
```
 
```
ARCHITECTURE behavioral OF upcount IS
  SIGNAL Count: std_logic_vector(1 DOWNTO 0);
BEGIN
  upcount: PROCESS (Clock)
  BEGIN
    IF rising_edge(Clock) THEN
      IF Clear = '1' THEN
        Count <= "00" ;
      ELSE
        Count <= Count + 1 ;
      END IF ;
    END IF;
  END PROCESS;
  Q <= Count;
END behavioral;
```



Q1: Τι clear έχουμε, σύγχρονο ή ασύγχρονο;

Q2: Ποια ακολουθία εμφανίζεται στην έξοδο;

Q3: Τι πρέπει να κάνουμε για να ξεκινήσει να λειτουργεί;


Q4: Τι θα έπρεπε να αλλάξουμε στον κώδικα αν θέλαμε να μετράει ανάποδα;

3-bit up counter με βήμα 3

Θέλουμε να υλοποιήσουμε κύκλωμα που να μετράει ως εξής:
000, 011, 110, 001, 100, 111, 010, 101, 000...

Τι εισόδους θα έχει;

Τι εξόδους;

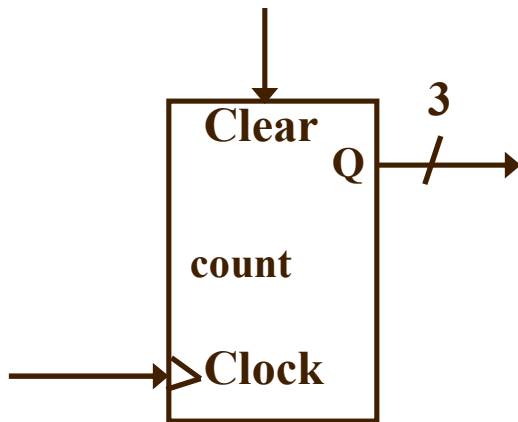

```
ENTITY count IS PORT (  
    Clear, Clock: IN STD_LOGIC;  
    Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0)) ;  
END upcount;
```


```
ARCHITECTURE behavioral OF upcount IS  
    SIGNAL Count: std_logic_vector(2 DOWNTO 0) ;  
BEGIN  
    PROCESS (Clock)  
        BEGIN  
            IF rising_edge(Clock) THEN  
                IF Clear = '1' THEN  
                    Count <= "000" ;  
                ELSE  
                    Count <= Count + 3 ;  
                END IF ;  
            END IF;  
        END PROCESS;  
        Q <= Count;  
    END behavioral;
```

3-bit up/down counter with clear

Θέλουμε να υλοποιήσουμε κύκλωμα που μπορεί να μετράει και προς τα πάνω και προς τα κάτω.

Τι εισόδους θα έχει;

Τι εξόδους;

 

```
ENTITY count IS PORT (  
    Clear, Clock, U_D: IN STD_LOGIC;  
    Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0));  
END count;
```

```
ARCHITECTURE behavioral OF count IS  
    SIGNAL Count: std_logic_vector(2 DOWNTO 0);  
    BEGIN  
        PROCESS (Clock)  
            BEGIN  
                IF rising_edge(Clock) THEN  
                    IF Clear = '1' THEN  
                        Count <= "000";  
                    ELSIF U_D = '1' THEN  
                        Count <= Count + 1;  
                    ELSE  
                        Count <= Count - 1;  
                    END IF ;  
                END IF;  
            END PROCESS;  
            Q <= Count;  
        END behavioral;
```


3-bit up/down counter with clear

```
PROCESS (Clock)
BEGIN
  IF rising_edge(Clock) THEN
    IF Clear = '1' THEN Count <= "000";
    ELSIF U_D = '1' THEN Count <= Count + 1;
    ELSE Count <= Count - 1;
    END IF;
  END IF;
END PROCESS;
Q <= Count;
```

Q1: Γιατί στα πρώτα 100 ps το σήμα εξόδου είναι κόκκινο;


Q2: Γιατί η έξοδος μένει για δύο κύκλους στο 0;

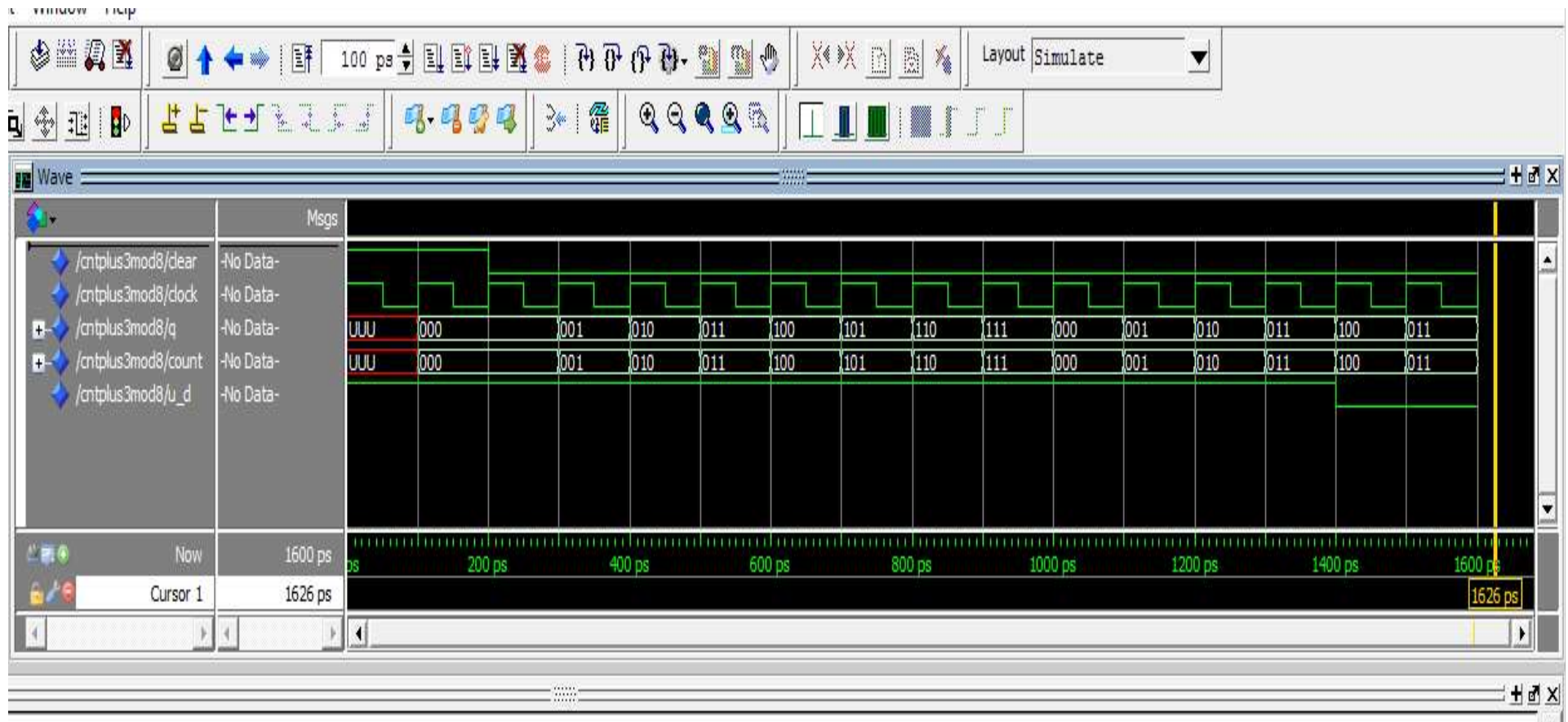Q3: Ρίχνω το σήμα u_d στο 1400. Γιατί η έξοδος αυξάνει για ένα κύκλο και μετά αρχίζει να μειώνεται;



4-bit up-counter με ασύγχρονο reset

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
USE ieee.std_logic_unsigned.all ;
ENTITY upcount_ar IS
    PORT (Clock, Resetn, Enable : IN STD_LOGIC ;
          Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0)) ;
END upcount_ar;
ARCHITECTURE behavioral OF upcount_ar IS
    SIGNAL Count : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) ;
BEGIN
    PROCESS (Clock, Resetn)
    BEGIN
        IF Resetn = '0' THEN
            Count <= "0000";
        ELSIF rising_edge(Clock) THEN
            IF Enable = '1' THEN
                Count <= Count + 1;
            END IF;
        END IF;
    END PROCESS;
    Q <= Count;
END behavioral;
```

 


Τι κύκλωμα είναι αυτό;

```
library ieee;
    use ieee.std_logic_1164.all;
    use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity up_down_counter is
    port (
        cout      :out std_logic_vector (7 downto 0);
        up_down   :in  std_logic;
        clk       :in  std_logic;
        reset     :in  std_logic
    );
end entity;

architecture rtl of up_down_counter is
    signal count :std_logic_vector (7 downto 0);
begin
    process (clk, reset) begin
        if (reset = '1') then
            count <= (others=>'0');
        elsif (rising_edge(clk)) then
            if (up_down = '1') then
                count <= count + 1;
            else
                count <= count - 1;
            end if;
        end if;
    end process;
    cout <= count;
end architecture;
```

Shift register

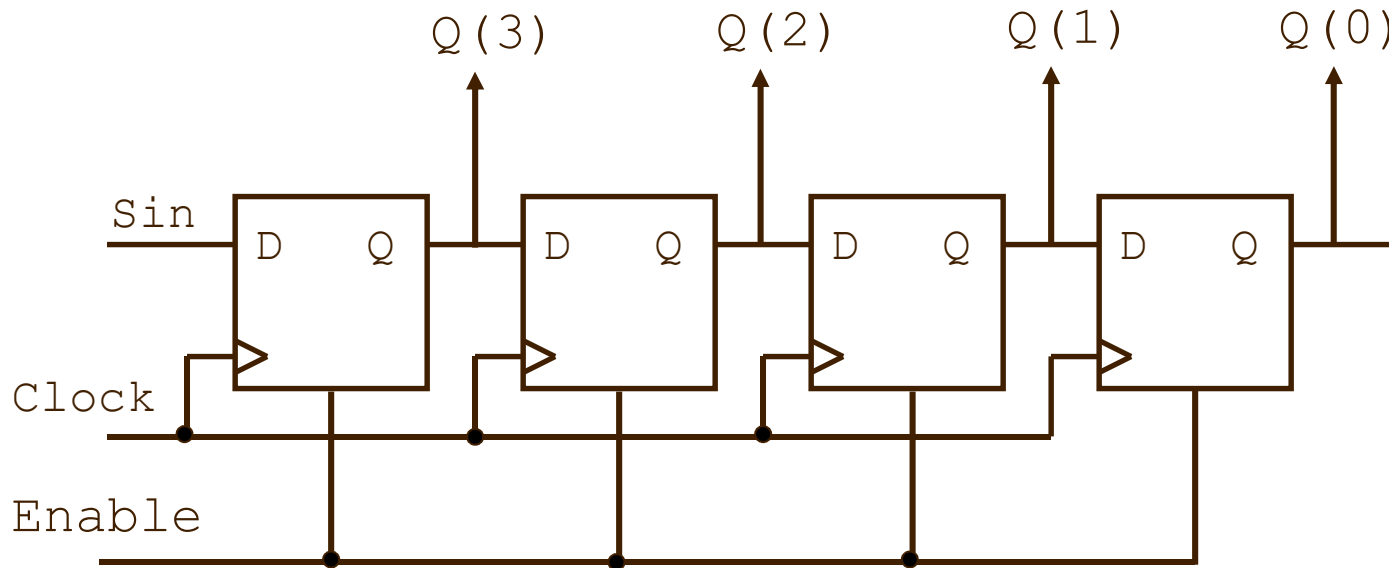

Q1: Πόσοι κύκλοι χρειάζονται για να φορτωθούν τα flip flop;

Q2: Τι τιμή πρέπει να έχει το enable;

Q3: Θεωρήστε τις ακόλουθες τιμές για τις εισόδους *Sin*, *Enable*.


Sin: 11010101010

En : 11101011010

Ποιες οι έξοδοι των flip flop για αυτούς τους 11 κύκλους

Θεωρήστε ότι τα flip flop έχουν αρχικά την τιμή 0.

Shift Register με παράλληλη φόρτιση

 

Shift Register με παράλληλη φόρτιση


Q: Θεωρήστε ότι

- αρχικά οι τιμές των flip flop είναι 0
- οι είσοδοι D(3:0) έχουν όλες σταθερά την τιμή 1
- Θεωρήστε ακόμη τις ακόλουθες τιμές για τα Sin, Enable, Load.

Sin: 11010101010

En : 11101011010

Ld : 10110101011

 


Ποιες οι έξοδοι των flip flop για αυτούς τους 11 κύκλους

Shift Register με παράλληλη φόρτιση

Είναι όλα καλά;


```

ARCHITECTURE behavioral OF shift4 IS
    SIGNAL Qt : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
BEGIN
    PROCESS (Clock)
    BEGIN
        IF rising_edge(Clock) THEN
            IF Load = '1' THEN
                Qt <= D ;
            ELSIF Enable = '1' THEN
                Qt(0) <= Qt(1);
                Qt(1) <= Qt(2);
                Qt(2) <= Qt(3);
                Qt(3) <= Sin;
            END IF ;
        END IF ;
    END PROCESS;
    Q <= Qt;
END behavioral;
    
```

 


```

 LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
ENTITY shift4 IS PORT (
    D:          IN  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
    Enable:    IN  STD_LOGIC;
    Load:     IN  STD_LOGIC;
    Sin:      IN  STD_LOGIC;
    Clock:    IN  STD_LOGIC;
    Q:        OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0));
END shift4;
    
```




Shift Register με παράλληλη φόρτιση
 
```
LIBRARY ieee ;  
USE ieee.std_logic_1164.all ;  
  
ENTITY shiftn IS  
    GENERIC ( N : INTEGER := 8 ) ;  
    PORT ( D : IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0) ;  
          Enable : IN STD_LOGIC ;  
          Load : IN STD_LOGIC ;  
          Sin : IN STD_LOGIC ;  
          Clock : IN STD_LOGIC ;  
          Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0) ) ;  
END shiftn ;
```




Shift Register με παράλληλη φόρτιση

```
ARCHITECTURE behavioral OF shiftn IS
    SIGNAL Qt: STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0);
BEGIN
    PROCESS (Clock)
    BEGIN
        IF rising_edge(Clock) THEN
            IF Load = '1' THEN
                Qt <= D ;
            ELSIF Enable = '1' THEN
                Genbits: FOR i IN 0 TO N-2 LOOP
                    Qt(i) <= Qt(i+1) ;
                END LOOP ;
                Qt(N-1) <= Sin ;
            END IF;
        END IF ;
    END PROCESS ;
    Q <= Qt;
END behavioral;
```

 

Παράδειγμα "σύνθετης" μονάδας

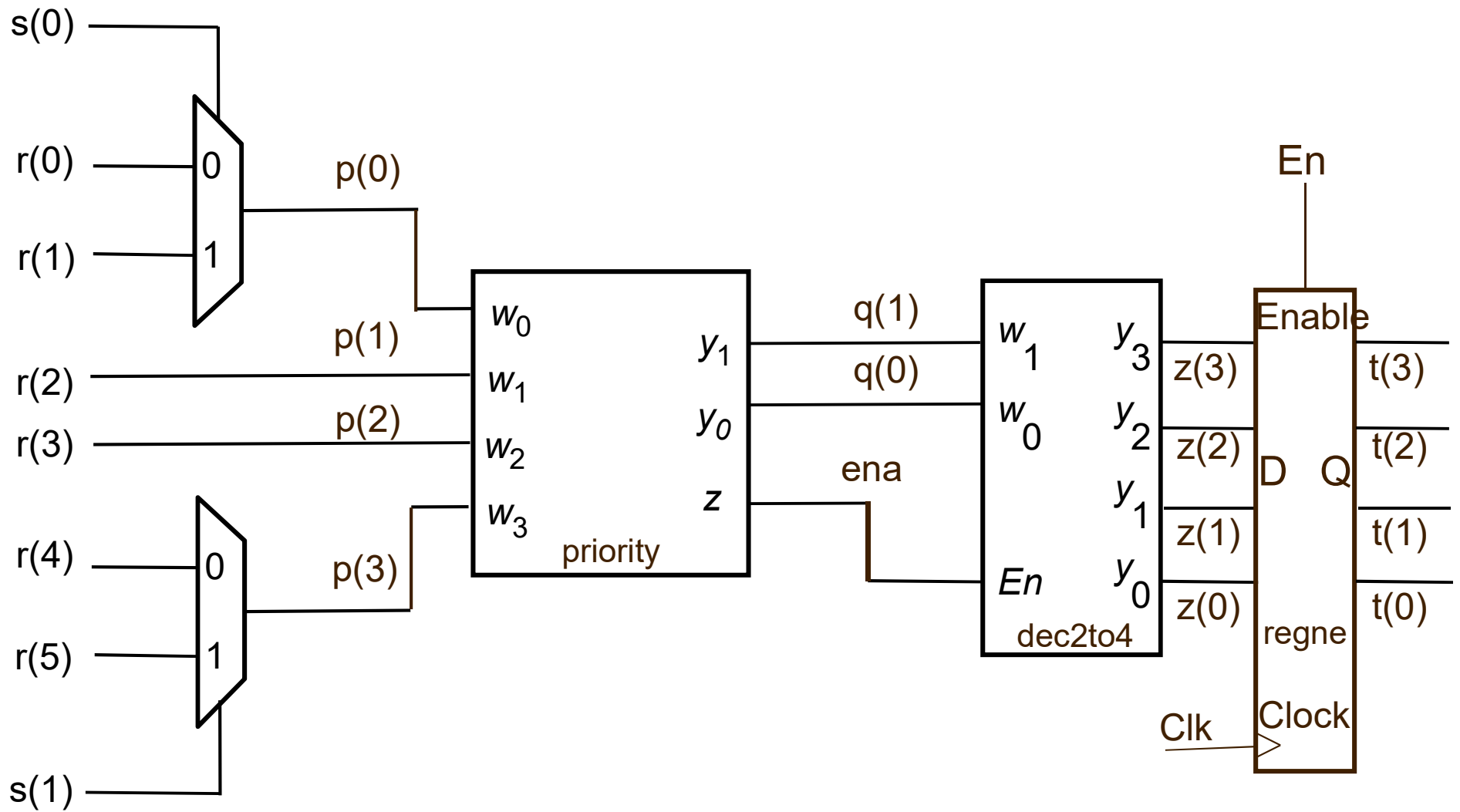


N-bit register with enable

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY regn IS
    GENERIC ( N : INTEGER := 8 ) ;
    PORT ( D          : IN      STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0) ;
          Enable, Clock : IN      STD_LOGIC ;
          Q          : OUT      STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0) ) ;
END regn ;

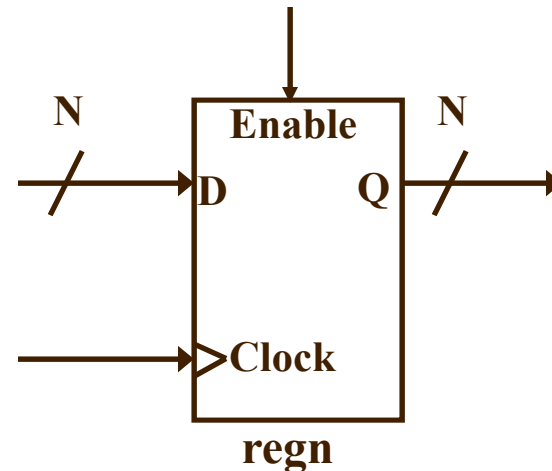ARCHITECTURE Behavior OF regn IS
BEGIN
    PROCESS (Clock)
    BEGIN
        IF (Clock'EVENT AND Clock = '1' ) THEN
            IF Enable = '1' THEN
                Q <= D ;
            END IF ;
        END IF;
    END PROCESS ;
END Behavior ;
```




Structural description – example (1)

```

LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY priority_resolver IS PORT (
  r: IN   STD_LOGIC_VECTOR(5 DOWNTO 0);
  s: IN   STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
  clk: IN STD_LOGIC;
  en: IN  STD_LOGIC;
  t: OUT  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0));
END priority_resolver;
ARCHITECTURE structural OF priority_resolver IS
  SIGNAL p : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) ;
  SIGNAL q : STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0) ;
  SIGNAL z : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) ;
  SIGNAL ena : STD_LOGIC ;
BEGIN
  p(1) <= r(2);
  p(2) <= r(3);
  u1: mux2to1 PORT MAP
    (w0 => r(0), w1 => r(1), s => s(0), f => p(0));
  u2: mux2to1 PORT MAP
    (w0 => r(4), w1 => r(5), s => s(1), f => p(3));
  u3: priority PORT MAP
    (w => p, y => q, z => ena);
  u4: dec2to4 PORT MAP
    (w => q, En => ena, y => z);
  u5: regn GENERIC MAP (N => 4) PORT MAP
    (D => z, Enable => En, Clock => Clk, Q => t);
END structural;

```

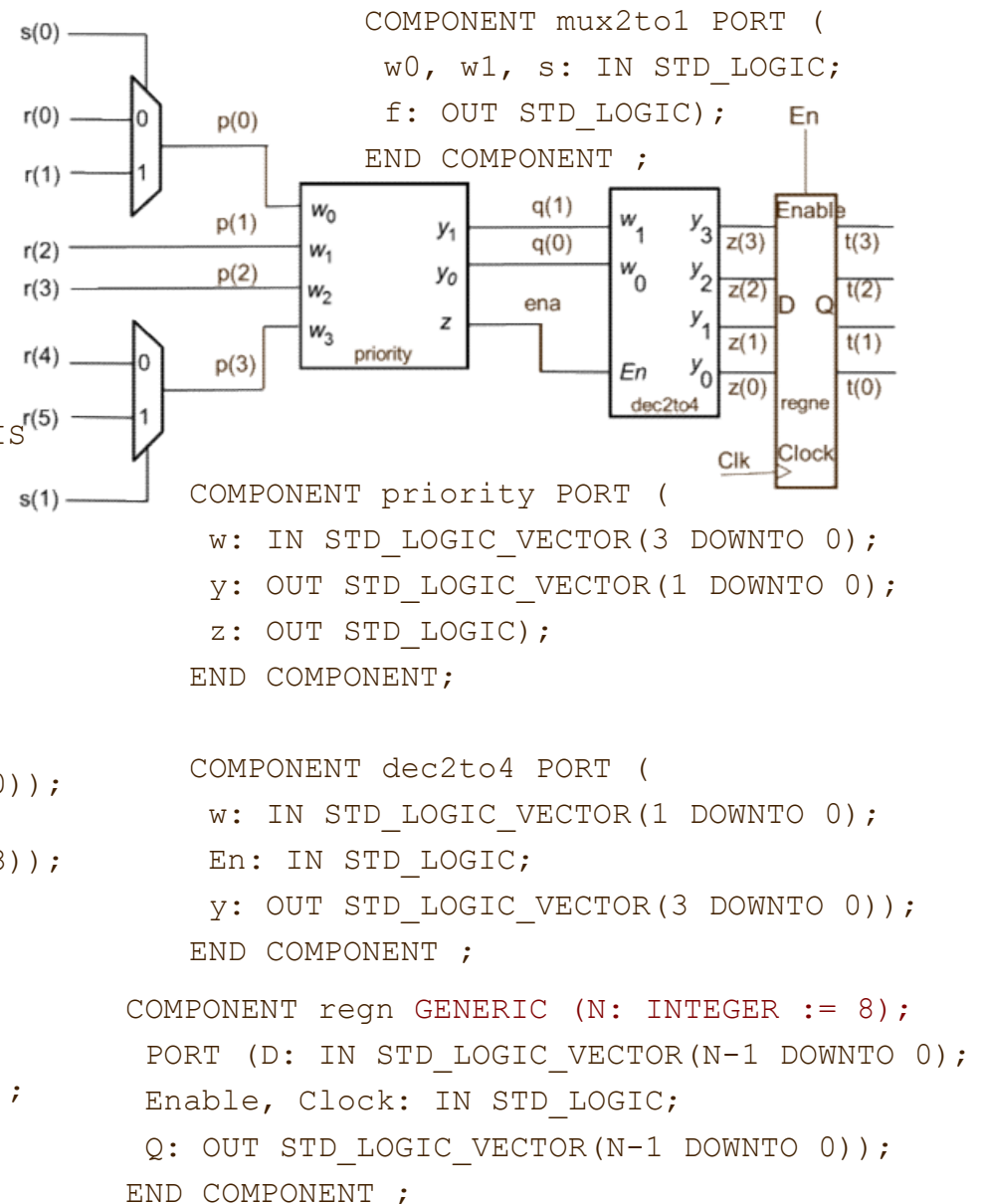

Παράδειγμα ROM

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.numeric_std.all;

ENTITY instruction_rom IS
  GENERIC (w: INTEGER := 16; n: INTEGER := 8; m: INTEGER := 3);
  PORT (
    Instr_addr: IN STD_LOGIC_VECTOR(m-1 DOWNTO 0);
    Instr: out STD_LOGIC_VECTOR(w-1 DOWNTO 0));
END instruction_rom;

ARCHITECTURE ins_rom OF instruction_rom IS
  SIGNAL temp: INTEGER RANGE 0 TO n-1;
  TYPE vector_array IS ARRAY (0 to n-1) OF STD_LOGIC_VECTOR(w-1 DOWNTO 0);
  CONSTANT memory : vector_array :=
    ( X"0000", X"D459", X"A870", X"7853", X"650D", X"642F", X"F742", X"F548");

BEGIN
  temp <= to_integer(unsigned(Instr_addr));
  Instr <= memory(temp);
END instruction_rom;
```

Πόσες θέσεις έχει;

Πόσα bit κάθε θέση;


Πώς υλοποιείται στην πράξη;

Τρέξιμο της ROM

```
CONSTANT memory : vector_array := (  
X"0000", X"D459", X"A870", X"7853", X"650D", X"642F", X"F742", X"F548");
```

Q1: Πόσους κύκλους έτρεξε;

Q2: Τι διεύθυνση δώσαμε σε κάθε κύκλο;

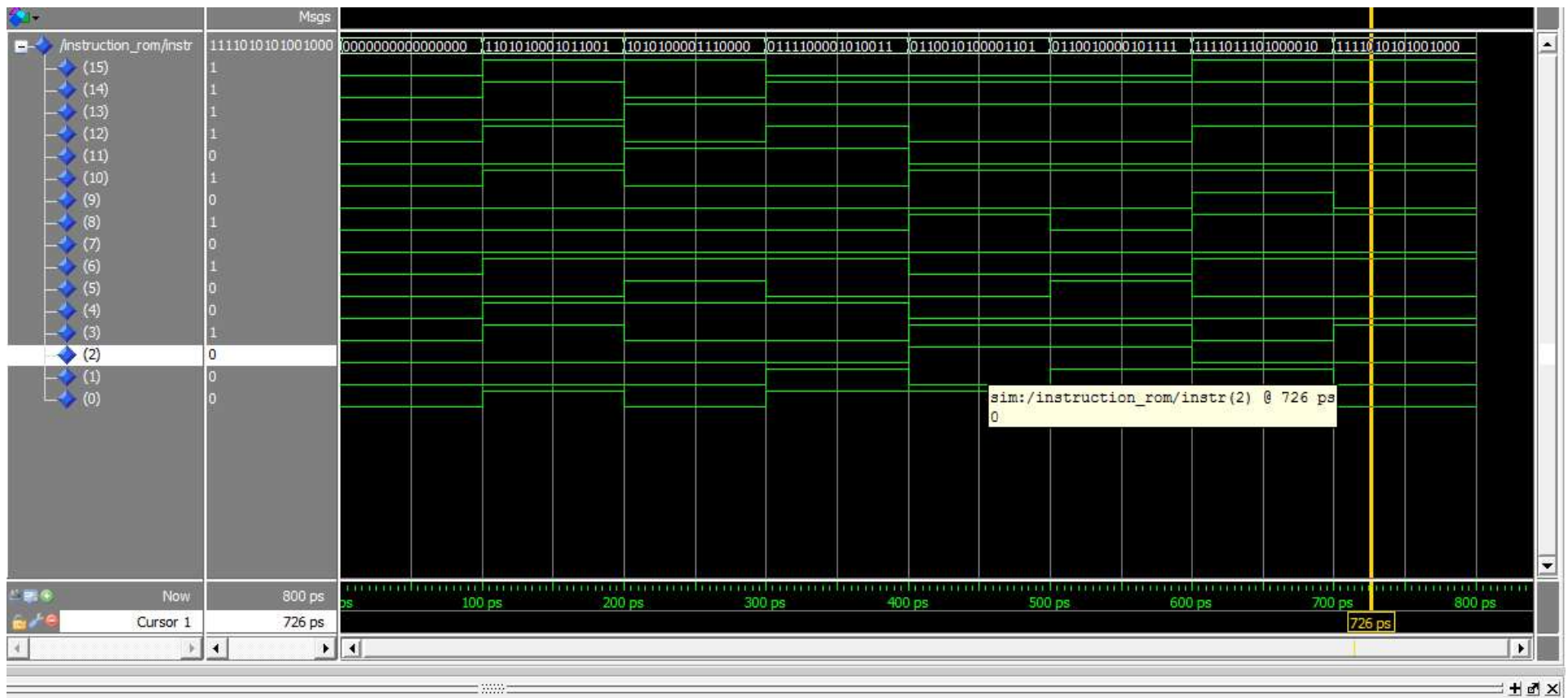

Τύποι Signed and Unsigned

Behave exactly **like**

STD_LOGIC_VECTOR

plus, they determine whether a given vector should be treated as a signed or unsigned number.

Require

USE ieee.numeric_std.all;

Multiplication of signed and unsigned numbers (1)

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.numeric_std.all ;
```

```
entity multiply is port(
  a  : in  STD_LOGIC_VECTOR( 7 downto 0);
  b  : in  STD_LOGIC_VECTOR( 7 downto 0);
  cu : out STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
  cs : out STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0));
end multiply;
```

```
architecture dataflow of multiply is
```


```
  SIGNAL sa: SIGNED(7 downto 0);
  SIGNAL sb: SIGNED(7 downto 0);
  SIGNAL sc: SIGNED(15 downto 0);
```

```
  SIGNAL ua: UNSIGNED(7 downto 0);
  SIGNAL ub: UNSIGNED(7 downto 0);
  SIGNAL uc: UNSIGNED(15 downto 0);
```

```
begin
  -- signed multiplication
  sa <= SIGNED(a);
  sb <= SIGNED(b);
  sc <= sa * sb;
  cs <= STD_LOGIC_VECTOR(sc);

  -- unsigned multiplication
  ua <= UNSIGNED(a);
  ub <= UNSIGNED(b);
  uc <= ua * ub;
  cu <= STD_LOGIC_VECTOR(uc);
end dataflow;
```

Εξηγήστε τα αποτελέσματα

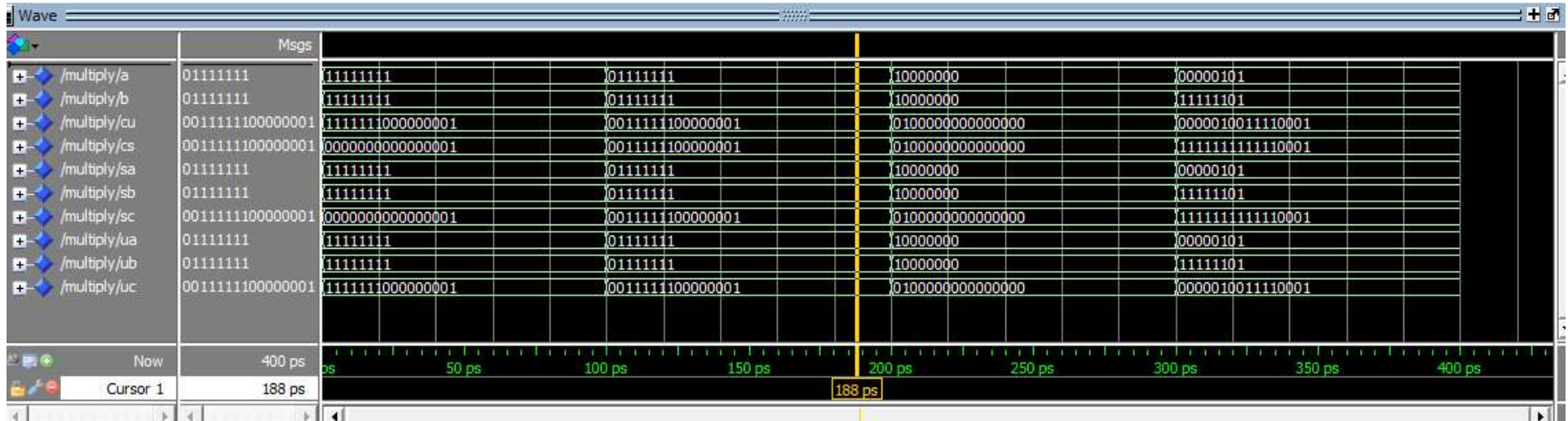

Q1: Πόσους κύκλους έτρεξε;

Q2: Ποιους αριθμούς πολλαπλασιάσαμε σε κάθε κύκλο;

Q3: Ποια έξοδος έδωσε ορθό αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση;

```
begin
-- signed multiplication
sa <= SIGNED(a);
sb <= SIGNED(b);
sc <= sa * sb;
cs <= STD_LOGIC_VECTOR(sc);

-- unsigned multiplication
ua <= UNSIGNED(a);
ub <= UNSIGNED(b);
uc <= ua * ub;
cu <= STD_LOGIC_VECTOR(uc);
end dataflow;
```

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.numeric_std.all;

entity multiply is port(
a : in STD_LOGIC_VECTOR( 7 downto 0);
b : in STD_LOGIC_VECTOR( 7 downto 0);
cu : out STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
cs : out STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0));
end multiply;

architecture dataflow of multiply is

SIGNAL sa: SIGNED(7 downto 0);
SIGNAL sb: SIGNED(7 downto 0);
SIGNAL sc: SIGNED(15 downto 0);

SIGNAL ua: UNSIGNED(7 downto 0);
SIGNAL ub: UNSIGNED(7 downto 0);
SIGNAL uc: UNSIGNED(15 downto 0);
```

Αριθμητικές πράξεις

Συνθέσιμες:

- Addition, +
- Subtraction, -
- Comparisons, >, >=, <, <=
- Multiplication, *
- Division by a power of 2, (equivalent to right shift)
- Shifts by a constant, SHL, SHR

Mixed Style Modeling

architecture ARCHITECTURE_NAME **of** ENTITY_NAME **is**

- Declare signals, constants, functions, procedures...
- Component declarations

begin

Concurrent statements:

- Concurrent simple signal assignment
 - Conditional signal assignment
 - Selected signal assignment
 - Generate statement
-
- Component instantiation statement
-
- Process statement
 - **inside process we can use only sequential statements**
- end** ARCHITECTURE_NAME;

Τέλος παρουσίασης

Sequential Logic Synthesis (1)

Use processes with very simple structure only to describe

- registers
- shift registers
- counters
- state machines.

Create **generic** entities for registers, shift registers, and counters, and instantiate the corresponding components in a higher level circuit using GENERIC MAP PORT MAP.

Supplement sequential components with combinational logic described using concurrent statements.

Sequential Logic Synthesis (2)

1. Use Processes with IF and CASE statements only. Do not use LOOPS or VARIABLES.
2. Sensitivity list of the PROCESS should include **only** signals that can by themselves change the outputs of the sequential circuit (typically, clock and asynchronous set or reset)
3. Do not use PROCESSES without sensitivity list (they can be synthesizable, but make simulation inefficient)