

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και
Υπολογιστών


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ακολουθιακά μπλοκ σε VHDL

VHDL Design Styles

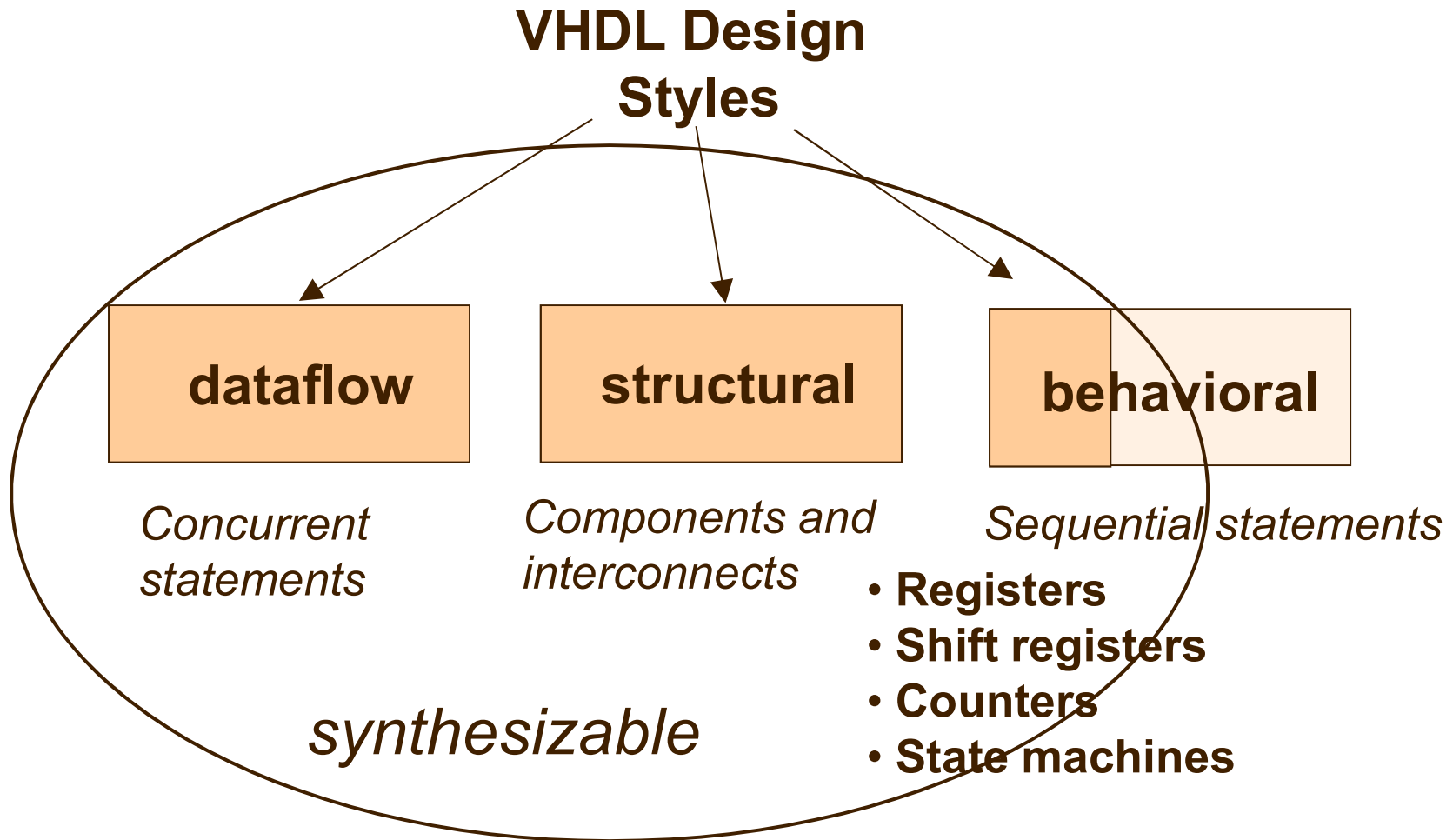

Processes στη VHDL

- Περιγράφουν ακολουθιακή συμπεριφορά
- Επιτρέπουν τον ορισμό συμπεριφοράς που αναπαρίσταται δύσκολα από πραγματικό κύκλωμα
- Δεν είναι πάντα συνθέσιμες
- Χρησιμοποιούνται **με προσοχή** σε κώδικα στον οποίο θα γίνει σύνθεση

PROCESS με SENSITIVITY LIST

- Λίστα από signals στα οποία είναι sensitive η process.
- Όταν πραγματοποιείται ένα event σε οποιοδήποτε από αυτά η process ενεργοποιείται.
- Κάθε φορά που ενεργοποιείται, τρέχει ολόκληρη.
- **ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ WAIT statements σε process με SENSITIVITY LIST.**

label: process (*sensitivity list*)
declaration part
begin
statement part
end process;

Παραδείγματα events:

```
IF Clock 'EVENT
```

```
IF rising_edge(Clock)
```

Flip flops & Registers

D Latch

D flip flop

Asynchronous reset


Synchronous reset

Registers

Generic Registers

D latch


Graphical symbol

 

Truth table


Clock	D	$Q(t+1)$
0	—	$Q(t)$
1	0	0
1	1	1

Timing diagram

 

D flip-flop


Graphical symbol

 


Truth table

Clk	D	$Q(t+1)$
↑	0	0
↑	1	1
0	—	$Q(t)$
1	—	$Q(t)$

Timing diagram

 

D latch

 



```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
ENTITY latch IS PORT (
  D, Clock : IN  STD_LOGIC;
  Q         : OUT STD_LOGIC);
END latch;
ARCHITECTURE behavioral OF latch IS
BEGIN
  PROCESS (D, Clock)
  BEGIN
    IF Clock = '1' THEN
      Q <= D ;
    END IF ;
  END PROCESS ;
END behavioral;
```

D flip-flop

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY flipflop IS
  PORT (D, Clock      : IN  STD_LOGIC;
        Q             : OUT STD_LOGIC);
END flipflop;

 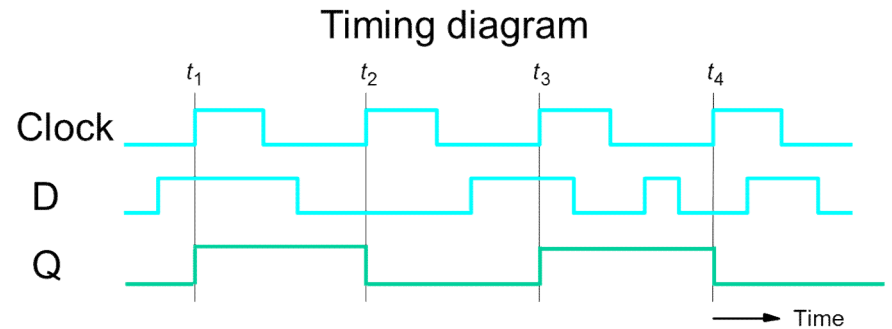ARCHITECTURE behavioral OF flipflop IS
BEGIN
  PROCESS (Clock)
  BEGIN
    IF Clock'EVENT AND Clock = '1' THEN
      -- IF rising_edge(Clock) THEN
        Q <= D ;
      END IF ;
    END PROCESS ;
END behavioral ;
```




D flip-flop

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY flipflop IS
PORT (D, Clock : IN STD_LOGIC ;
      Q       : OUT STD_LOGIC) ;
END flipflop ;

 ARCHITECTURE behavioral3 OF flipflop IS
BEGIN
    PROCESS
    BEGIN
        WAIT UNTIL rising_edge(Clock) ;
        Q <= D ;
    END PROCESS ;
END behavioral3 ;
```




D flip-flop & reset

Το σήμα reset μηδενίζει την έξοδο του flip flop

Υπάρχουν δύο είδη reset


- Σύγχρονο
- Ασύγχρονο

 

Asynchronous vs. Synchronous

ΣΤΟ IF:

 - Asynchronous items:
 - **Before** the rising_edge(Clock) statement
- Synchronous items:
 - **After** the rising_edge(Clock) statement



```
ARCHITECTURE behav OF ff_ar IS
BEGIN
  PROCESS (Resetn, Clock)
  BEGIN
    IF Resetn = '0' THEN
      Q <= '0';
    ELSIF rising_edge(Clock) THEN
      Q <= D;
    END IF;
  END PROCESS;
END behavioral;
```


```
ARCHITECTURE behav OF ff_sr IS
BEGIN
  PROCESS (Clock)
  BEGIN
    IF rising_edge(Clock) THEN
      IF Resetn = '0' THEN
        Q <= '0';
      ELSE
        Q <= D;
      END IF;
    END IF;
  END PROCESS;
END behavioral;
```

8-bit register with asynchronous reset

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY reg8 IS PORT (
  D          : IN  STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
  Resetn, Clock : IN  STD_LOGIC;
  Q          : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0));
END reg8;

 ARCHITECTURE behavioral OF reg8 IS
BEGIN
  PROCESS (Resetn, Clock)
  BEGIN
    IF Resetn = '0' THEN
      Q <= "00000000";
    ELSIF rising_edge(Clock) THEN
      Q <= D;
    END IF;
  END PROCESS;
END behavioral;
```



Generics


- Είναι **integer** τιμές
- Παίρνουν μια default τιμή
GENERIC (N : INTEGER := 16) ;
- Η τιμή αυτή μπορεί να γίνει overwritten όταν η entity χρησιμοποιείται σαν component
- Είναι χρήσιμα σε συχνά χρησιμοποιούμενα component
 - Ένας 32-bit register σε ένα σημείο και ένας 16-bit register σε ένα άλλο
 - Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο κώδικα, με διαφορετική διαμόρφωση

N-bit register with reset

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY regn IS
  GENERIC (N: INTEGER := 16);
  PORT(D          : IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0);
       Resetn, Clock : IN STD_LOGIC ;
       Q          : OUT STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0));
END regn;
```
 
```
ARCHITECTURE behavioral OF regn IS
BEGIN
  PROCESS (Resetn, Clock)
  BEGIN
    IF Resetn = '0' THEN
      Q <= (OTHERS => '0') ;
    ELSIF rising_edge(Clock) THEN
      Q <= D ;
    END IF ;
  END PROCESS ;
END behavioral ;
```




Q: Τι reset έχουμε, σύγχρονο ή ασύγχρονο;

2-bit up-counter with clear

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
USE ieee.std_logic_unsigned.all ;
ENTITY upcount IS PORT (
  Clear, Clock: IN  STD_LOGIC;
  Q          : OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0)) ;
END upcount;
```
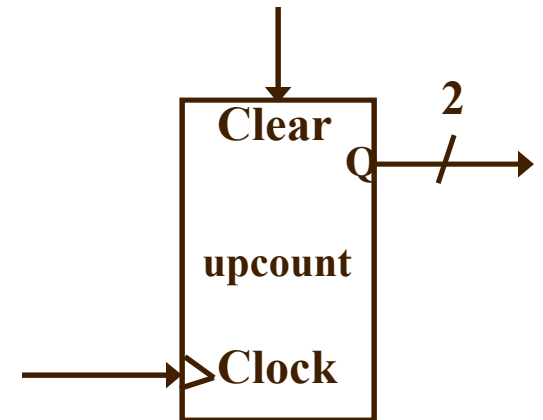
```
ARCHITECTURE behavioral OF upcount IS
  SIGNAL Count: std_logic_vector(1 DOWNTO 0);
BEGIN
  upcount: PROCESS (Clock)
  BEGIN
    IF rising_edge(Clock) THEN
      IF Clear = '1' THEN
        Count <= "00" ;
      ELSE
        Count <= Count + 1 ;
      END IF ;
    END IF;
  END PROCESS;
  Q <= Count;
END behavioral;
```



Q1: Τι clear έχουμε, σύγχρονο ή ασύγχρονο;

Q2: Ποια ακολουθία εμφανίζεται στην έξοδο;

Q3: Τι πρέπει να κάνουμε για να ξεκινήσει να λειτουργεί;


Q4: Τι θα έπρεπε να αλλάξουμε στον κώδικα αν θέλαμε να μετράει ανάποδα;

3-bit up counter with step = 3

Θέλουμε να υλοποιήσουμε κύκλωμα που να μετράει ως εξής:
000, 011, 110, 001, 100, 111, 010, 101, 000...


```
ENTITY count IS PORT (  
    Clear, Clock: IN  STD_LOGIC;  
    Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0)) ;  
END upcount;
```

```
ARCHITECTURE behavioral OF upcount IS  
    SIGNAL Count: std_logic_vector(2 DOWNTO 0) ;  
BEGIN  
    PROCESS (Clock)  
        BEGIN  
            IF rising_edge(Clock) THEN  
                IF Clear = '1' THEN  
                    Count <= "000" ;  
                ELSE  
                    Count <= Count + 3 ;  
                END IF ;  
            END IF ;  
        END PROCESS ;  
        Q <= Count ;  
    END behavioral ;
```

 

3-bit up/down counter with clear

 Θέλουμε να υλοποιήσουμε κύκλωμα που μπορεί να μετράει και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Θα έχουμε ένα επιπλέον σήμα `up_down`



```
ENTITY count IS PORT (  
    Clear, Clock, U_D: IN STD_LOGIC;  
    Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0));  
END count;
```

```
ARCHITECTURE behavioral OF count IS  
    SIGNAL Count: std_logic_vector(2 DOWNTO 0);  
    BEGIN  
        PROCESS (Clock)  
            BEGIN  
                IF rising_edge(Clock) THEN  
                    IF Clear = '1' THEN  
                        Count <= "000";  
                    ELSIF U_D = '1' THEN  
                        Count <= Count + 1;  
                    ELSE  
                        Count <= Count - 1;  
                    END IF ;  
                END IF;  
            END PROCESS;  
            Q <= Count;  
        END behavioral;
```


3-bit up/down counter with clear

```
PROCESS (Clock)
BEGIN
  IF rising_edge(Clock) THEN
    IF Clear = '1' THEN Count <= "000";
    ELSIF U_D = '1' THEN Count <= Count + 1;
    ELSE Count <= Count - 1;
    END IF;
  END IF;
END PROCESS;
Q <= Count;
```


Q1: Γιατί στα πρώτα 100 ps το σήμα εξόδου είναι κόκκινο;

Q2: Γιατί η έξοδος μένει για δύο κύκλους στο 0;

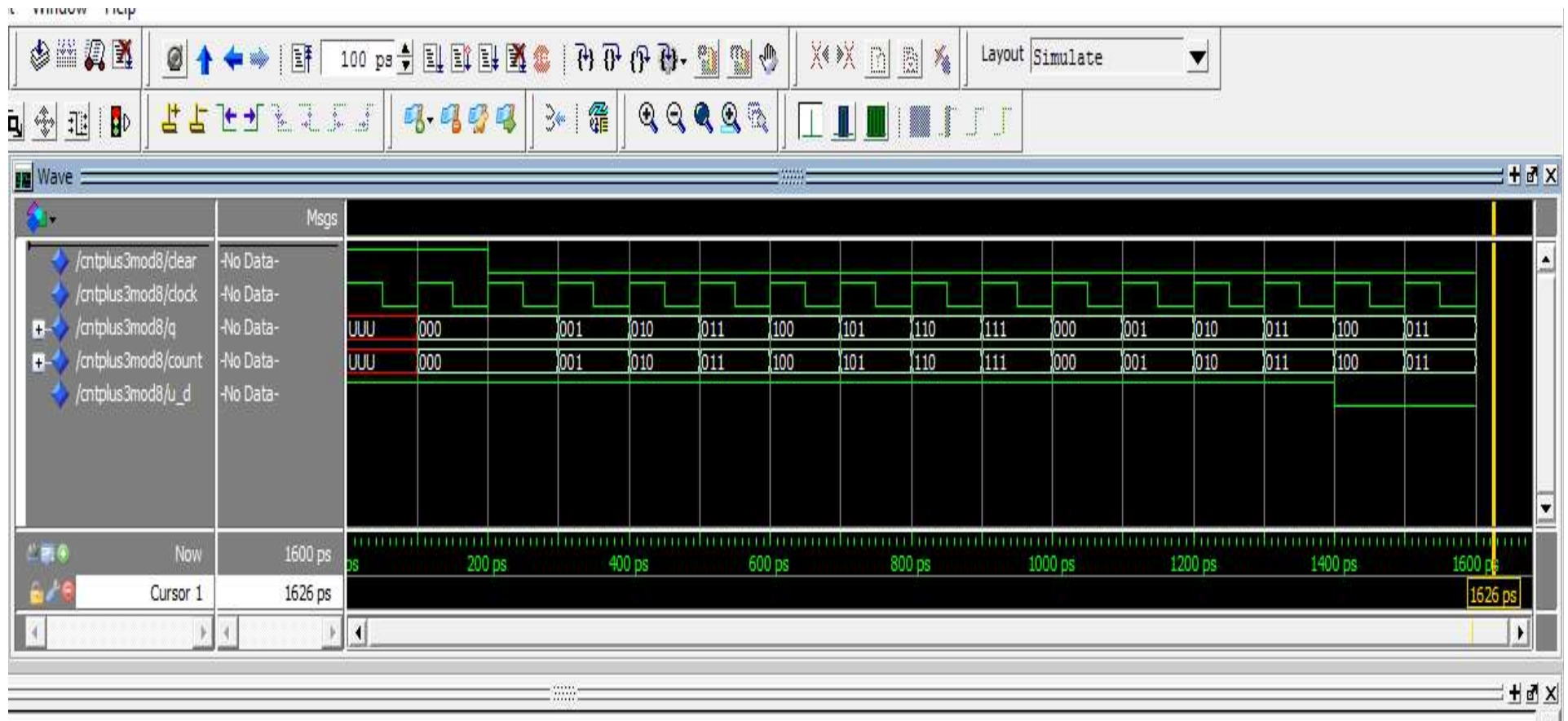Q3: Ρίχνω το σήμα u_d στο 1400. Γιατί η έξοδος αυξάνει για ένα κύκλο και μετά αρχίζει να μειώνεται;



Shift register

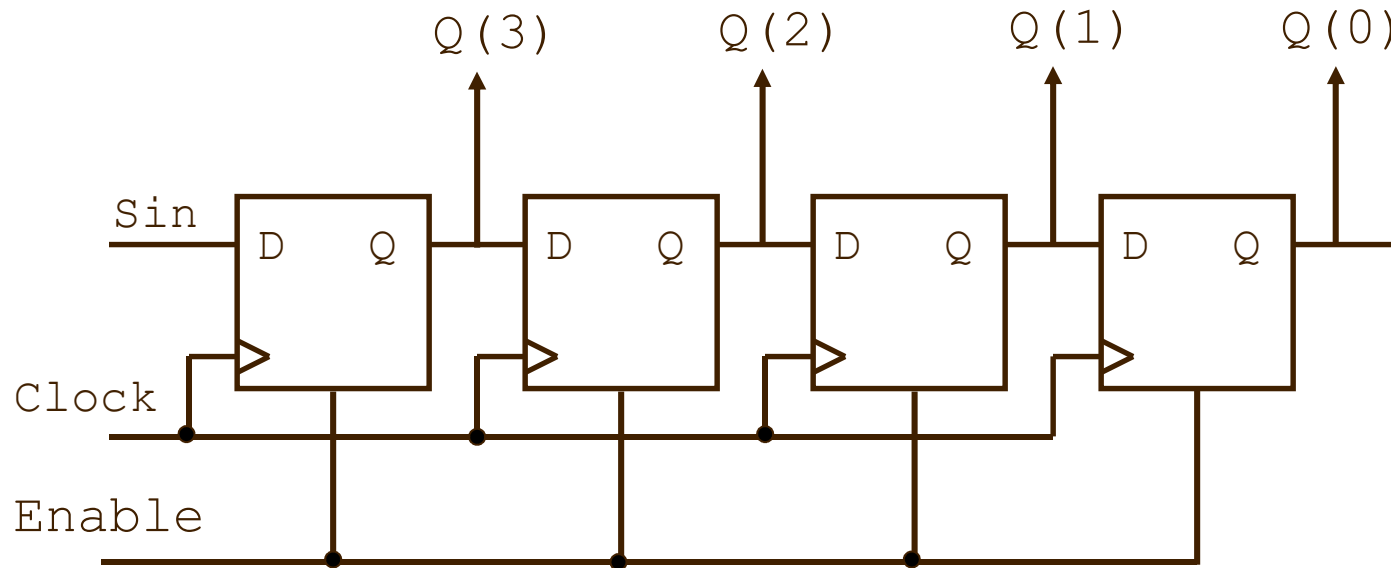

Q1: Πόσοι κύκλοι χρειάζονται για να φορτωθούν τα flip flop;

Q2: Τι τιμή πρέπει να έχει το enable;

Q3: Θεωρήστε τις ακόλουθες τιμές για τις εισόδους Sin , $Enable$.


Sin : 11010101010

En : 11101011010

Ποιες οι έξοδοι των flip flop για αυτούς τους 11 κύκλους

Θεωρήστε ότι τα flip flop έχουν αρχικά την τιμή 0.

Shift Register With Parallel Load

 


Q: Θεωρήστε ότι

- αρχικά οι τιμές των flip flop είναι 0 και ότι
- οι είσοδοι D(3:0) έχουν όλες σταθερά την τιμή 1
- Θεωρήστε ακόμη τις ακόλουθες τιμές για τα Sin, Enable, Load.

Sin: 11010101010

En : 11101011010

Ld : 10110101011

 



Ποιες οι έξοδοι των flip flop για αυτούς τους 11 κύκλους

4-bit shift register with parallel load (1)

Είναι όλα καλά;

```
ARCHITECTURE behavioral OF shift4 IS
    SIGNAL Qt : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
```
  
```
BEGIN
PROCESS (Clock)
BEGIN
PROCESS (Clock)
BEGIN
    IF rising_edge(Clock) THEN
        IF Load = '1' THEN
            Qt <= D ;
        ELSIF Enable = '1' THEN
            Qt(0) <= Qt(1);
            Qt(1) <= Qt(2);
            Qt(2) <= Qt(3);
            Qt(3) <= Sin;
        END IF ;
    END IF ;
END PROCESS;
Q <= Qt;
END behavioral;
```




```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
ENTITY shift4 IS PORT (
    D:          IN   STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
    Enable:    IN   STD_LOGIC;
    Load:      IN   STD_LOGIC;
    Sin:       IN   STD_LOGIC;
    Clock:     IN   STD_LOGIC;
    Q:         OUT  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0));
END shift4;
```

N-bit shift register with parallel load (1)

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

 ENTITY shiftn IS
    GENERIC ( N : INTEGER := 8 ) ;
    PORT ( D : IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0) ;
          Enable : IN STD_LOGIC ;
          Load : IN STD_LOGIC ;
          Sin : IN STD_LOGIC ;
          Clock : IN STD_LOGIC ;
          Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0) ) ;
END shiftn ;
```



N-bit shift register with parallel load (2)

```
ARCHITECTURE behavioral OF shiftn IS
    SIGNAL Qt: STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0);
BEGIN
    PROCESS (Clock)
    BEGIN
        IF rising_edge(Clock) THEN
            IF Load = '1' THEN
                Qt <= D ;
            ELSIF Enable = '1' THEN
                Genbits: FOR i IN 0 TO N-2 LOOP
                    Qt(i) <= Qt(i+1) ;
                END LOOP ;
                Qt(N-1) <= Sin ;
            END IF;
        END IF ;
    END PROCESS ;
    Q <= Qt;
END behavioral;
```

