



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

# Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Εφαρμογές»


## Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας

### Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων

Γιάννης Βογιατζής  
2018-2019



# Τυπικό Ψηφιακό σύστημα

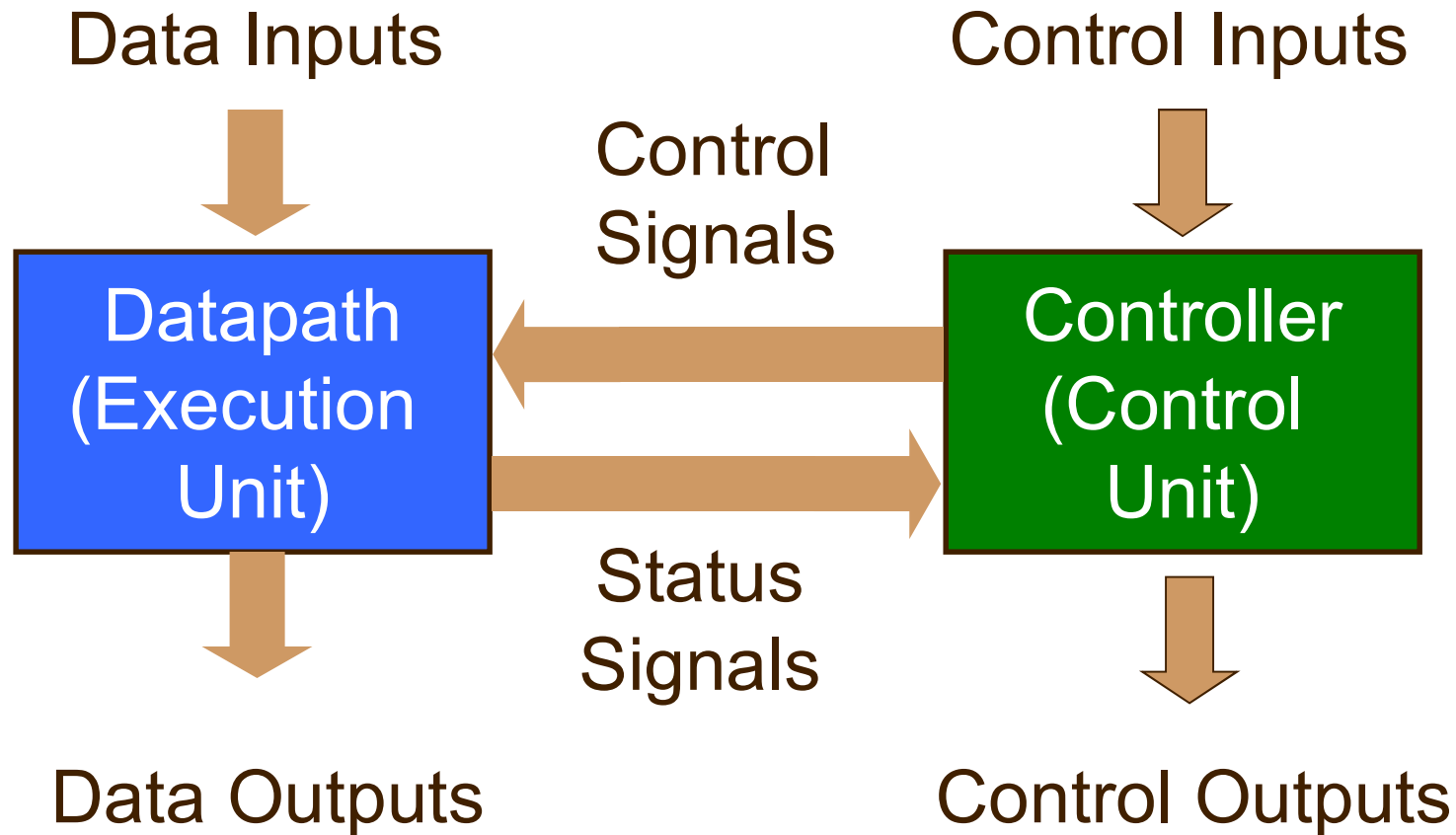

# Datapath (Execution Unit)

- Επεξεργάζεται δεδομένα
- Εκτελεί data-processing tasks
  - αριθμητικές και λογικές πράξεις,
  - shifting κ.λπ.
- Αποτελείται από
  - registers, gates, multiplexers, decoders, adders, comparators, ALUs, etc.
- Παρέχει τα απαραίτητα resources και interconnects μεταξύ τους για να υλοποιήσει συγκεκριμένα task
- Ερμηνεύει τα control signals από τον Controller και παράγει σήματα status για τον Controller

# Controller (Control Unit)

- Ελέγχει τη μετακίνηση data στο Datapath με την επιλογή multiplexers και ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας resources, π.χ.
  - enable signals για registers
  - control signals για muxes
- Παρέχει τα σήματα για να ενεργοποιηθούν διάφορα processing tasks στο Datapath
- Αποφασίζει την ακολουθία των λειτουργιών που εκτελεί το Datapath

# Controller

- Μπορεί να είναι προγραμματιζόμενος ή όχι
- Προγραμματιζόμενος
  - Διαθέτει program counter δείχνει στο next instruction
  - Οι εντολές αποθηκεύονται σε μια μνήμη
- Όχι προγραμματιζόμενος
  - Υλοποιεί την ίδια λειτουργία
  - Αναφέρεται και ως
    - “hardwired state machine”

# Finite State Machines


- Τα ψηφιακά συστήματα και οι Controllers μπορούν να περιγραφούν ως Finite State Machines (FSMs)
- Τα FSMs μπορούν να αναπαρασταθούν με **State Diagrams and State Tables**
- Αυτές οι περιγραφές μπορούν να μεταφραστούν σε συνθέσιμο κώδικα VHDL

# Finite State Machines (FSMs)

- Οποιοδήποτε κύκλωμα με μνήμη είναι ένα Finite State Machine
- Ο σχεδιασμός ενός FSM περιλαμβάνει:
  - Προσδιορισμό καταστάσεων
  - Προσδιορισμό μεταβάσεων μεταξύ των καταστάσεων
  - Βελτιστοποίηση / ελαχιστοποίηση

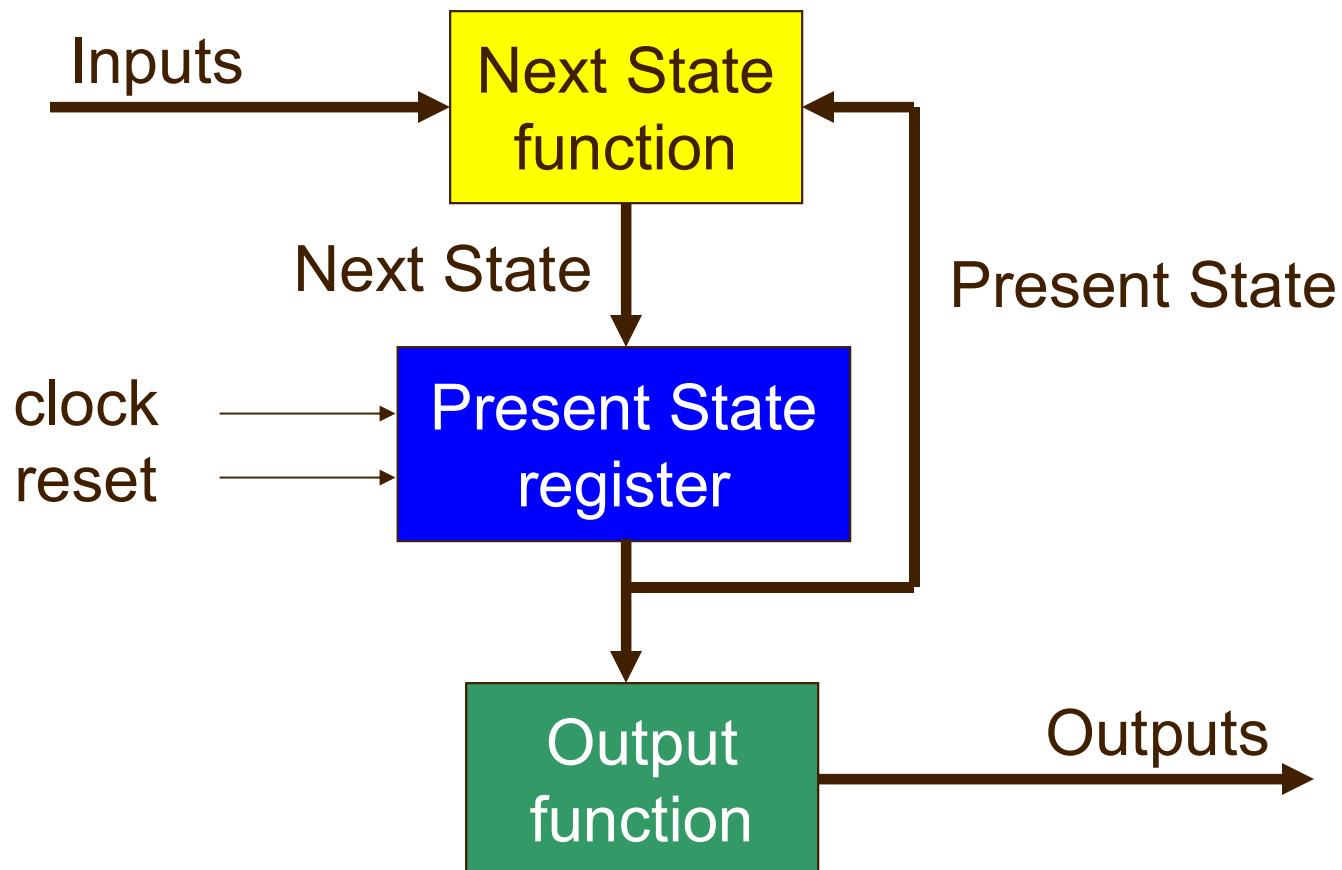
# Moore FSM

- Output Is a Function of a Present State Only



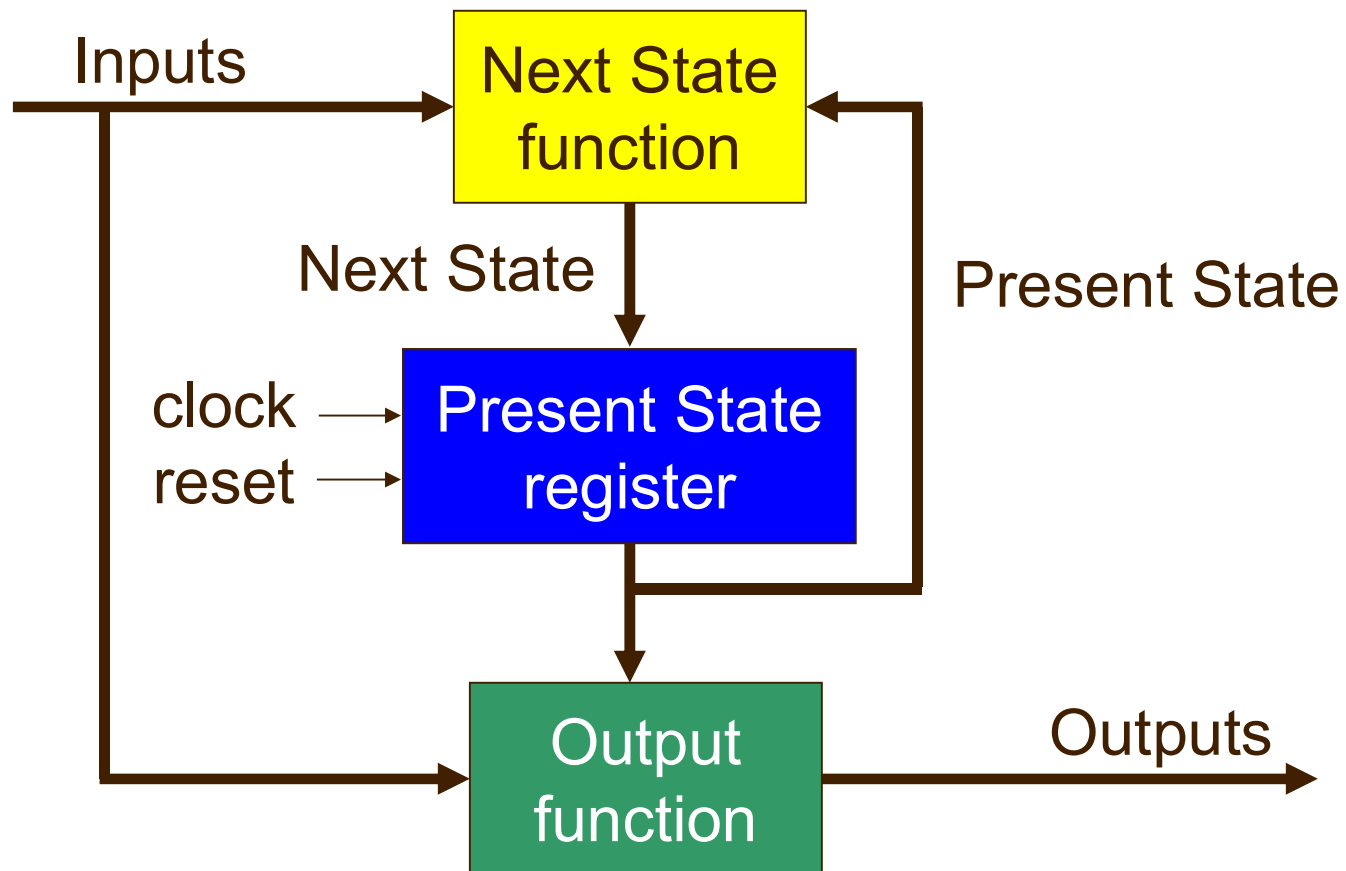
# Mealy FSM


- Output Is a Function of a Present State and Inputs



# Moore Machine

 

# Mealy Machine

 


## Moore vs. Mealy FSM (2)

- Mealy FSM Computes Outputs as soon as Inputs Change
  - Mealy FSM responds one clock cycle sooner than equivalent Moore FSM
- Moore FSM Has No Combinational Path Between Inputs and Outputs
  - Moore FSM is more likely to have a shorter critical path
 
# Moore FSM - Example 1


- Moore FSM that Recognizes Sequence "10"



Meaning of states:	S0: No elements of the sequence observed	S1: "1" observed	S2: "10" observed
--------------------	--	------------------	-------------------
 
# Mealy FSM - Example 1

- Mealy FSM that Recognizes Sequence "10"




Meaning  
of states:

S0: No  
elements  
of the  
sequence  
observed

S1: "1"  
observed

# Moore & Mealy FSMs – Example 1

 


# FSMs in VHDL

- Finite State Machines Can Be Easily Described With Processes
- Synthesis Tools Understand FSM Description if Certain Rules Are Followed
  - **State transitions** should be described **in a process** sensitive to *clock* and *asynchronous reset* signals **only**
  - **Output function** described using rules for combinational logic, i.e.
    - as **concurrent statements** or
    - as **process with all inputs in the sensitivity list**


# Moore FSM

**process(clock, reset)**

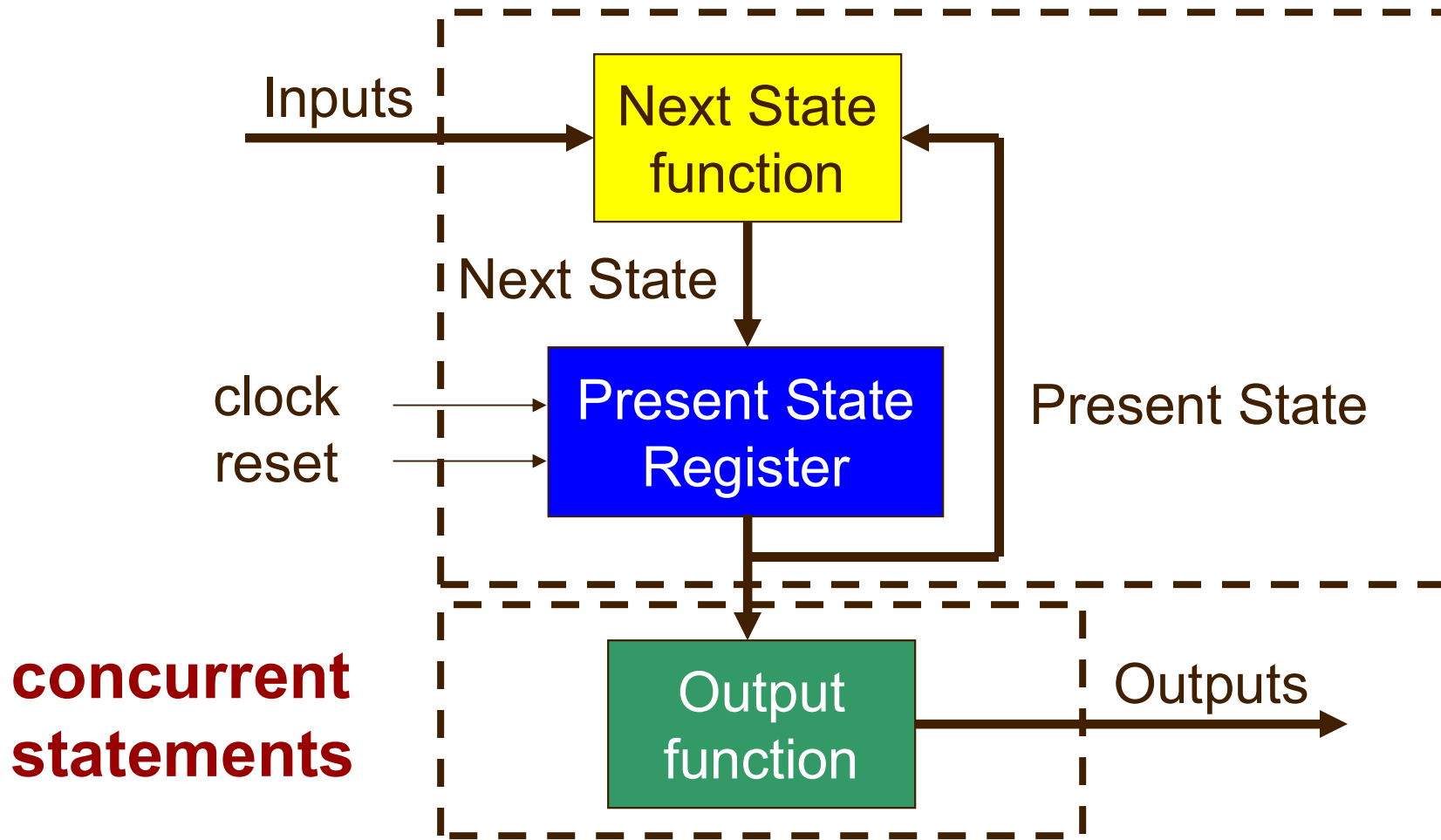

# Mealy FSM


**process(clock, reset)**

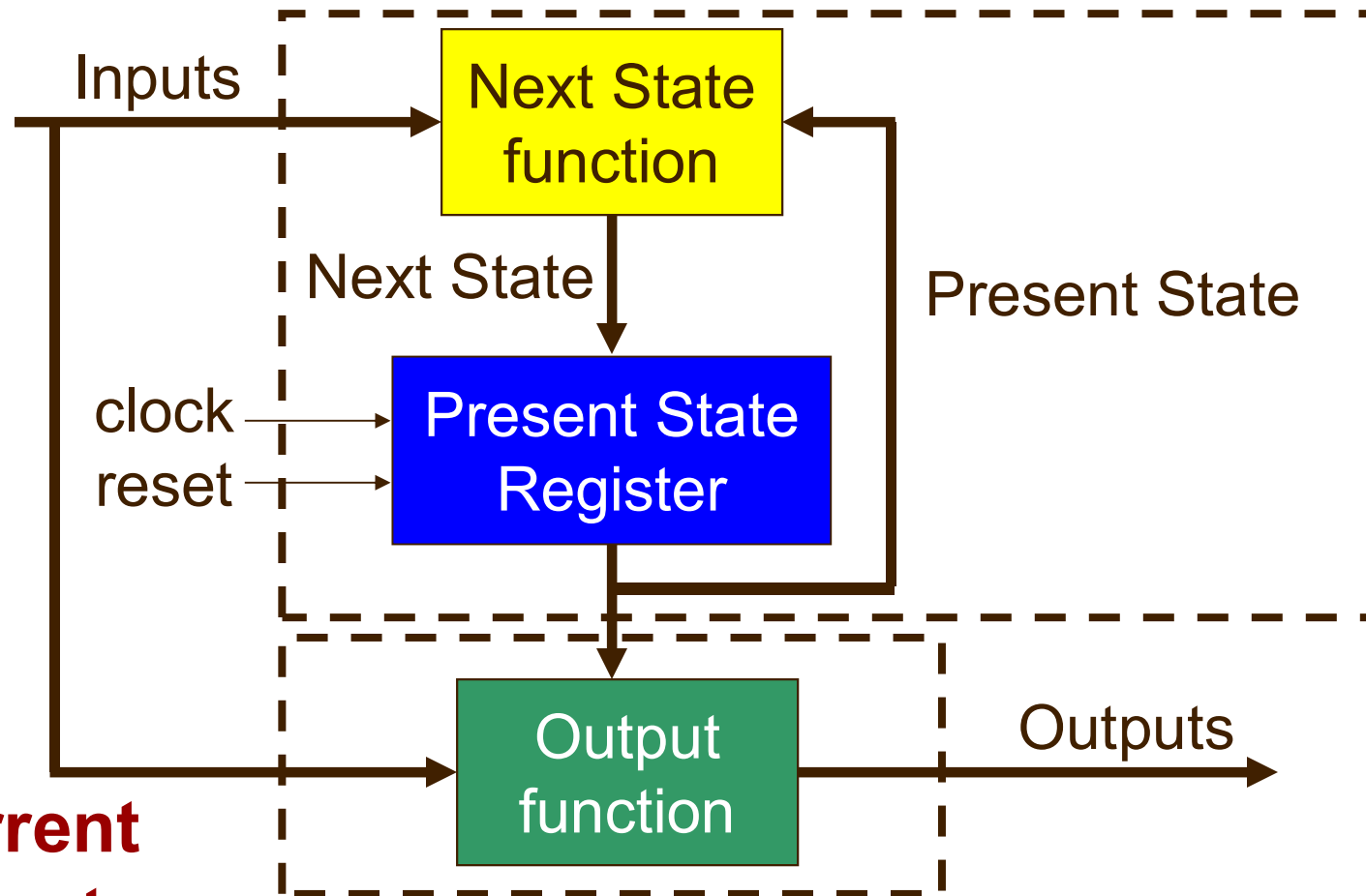

**concurrent  
statements**
 
# Moore FSM - Example 1


- Moore FSM that Recognizes Sequence "10"


 
# Moore FSM in VHDL


```
PROCESS (clock, reset)
BEGIN
  IF(reset = '1') THEN
    Moore_state <= S0;
  ELSIF (clock = '1' AND clock'event) THEN
    CASE Moore_state IS
      WHEN S0 =>
        IF input = '1' THEN
          Moore_state <= S1;
        ELSE
          Moore_state <= S0;
        END IF;
      WHEN S1 =>
        IF input = '0' THEN
          Moore_state <= S2;
        ELSE
          Moore_state <= S1;
        END IF;
      WHEN S2 =>
        IF input = '0' THEN
          Moore_state <= S0;
        ELSE
          Moore_state <= S1;
        END IF;
    END CASE;
  END IF;
END PROCESS;
Output <= '1' WHEN Moore_state = S2
        ELSE '0';
```

```
TYPE state IS (S0, S1, S2);
SIGNAL Moore_state: state;
```



 
# Mealy FSM - Example 1

- Mealy FSM that Recognizes Sequence "10"


 
# Mealy FSM in VHDL

```
TYPE state IS (S0, S1);
SIGNAL Mealy_state: state;
U_Mealy: PROCESS(clock, reset)
BEGIN
  IF(reset = '1') THEN
    Mealy_state <= S0;
  ELSIF (clock = '1' AND clock'event) THEN
    CASE Mealy_state IS
      WHEN S0 =>
        IF input = '1' THEN
          Mealy_state <= S1;
        ELSE
          Mealy_state <= S0;
        END IF;
      WHEN S1 =>
        IF input = '0' THEN
          Mealy_state <= S0;
        ELSE
          Mealy_state <= S1;
        END IF;
    END CASE;
  END IF;
END PROCESS;
Output <= '1' WHEN (Mealy_state = S1 AND input = '0') ELSE '0';
```



# Παράδειγμα 1

- Να σχεδιαστεί FSM τύπου Moore που να αναγνωρίζει την ακολουθία 011
- Να σχεδιαστεί FSM τύπου Mealy που να αναγνωρίζει την ακολουθία 011
- Να σχεδιαστεί κύκλωμα που να αναγνωρίζει την ακολουθία 01x1